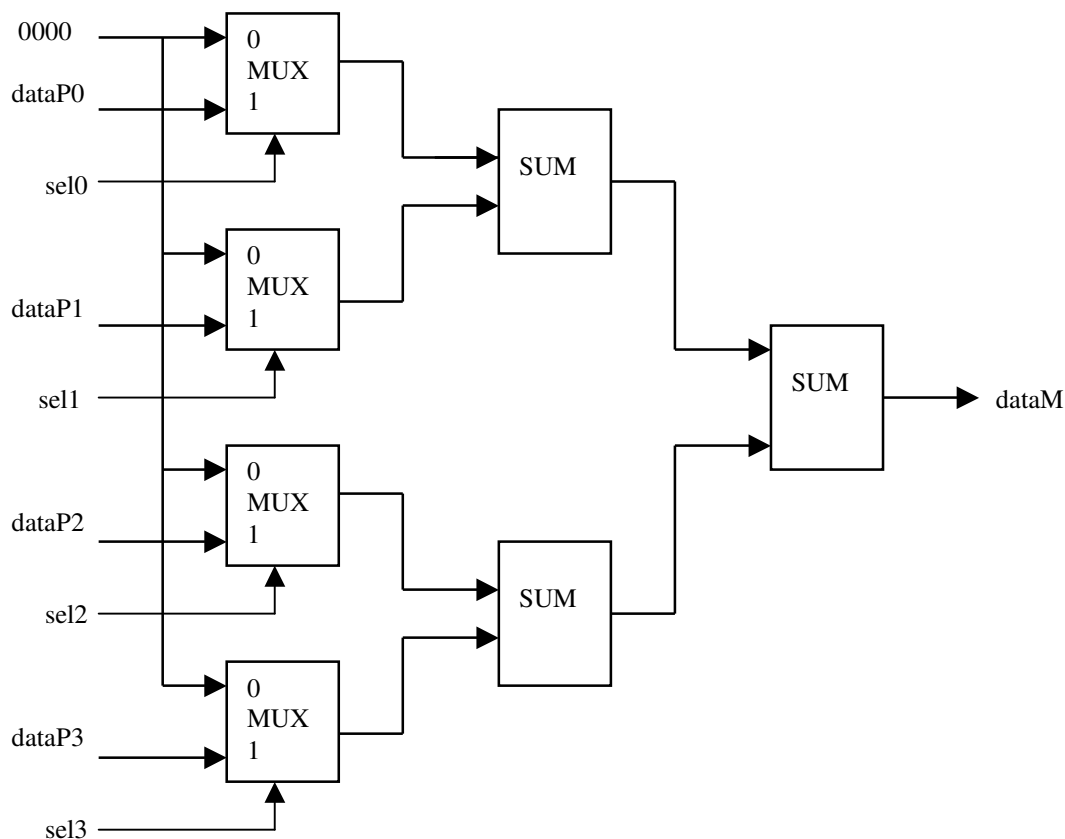


Unitatea de comanda a dispozitivului CW de acces la memorie contine urmatoarele module:


1) Comparator de adrese: genereaza semnalele $eP0P1$, $eP0P2$, $eP0P3$, $eP1P2$, $eP1P3$, $eP2P3$ (semnifica egalitatea adreselor trimise de procesoarele P_i si P_j):

$$\overline{eP_iP_j} = adr3P_i \oplus adr3P_j + adr2P_i \oplus adr2P_j + adr1P_i \oplus adr1P_j + adr0P_i \oplus adr0P_j$$

2) Logica de insumare a datelor trimise de procesoare:



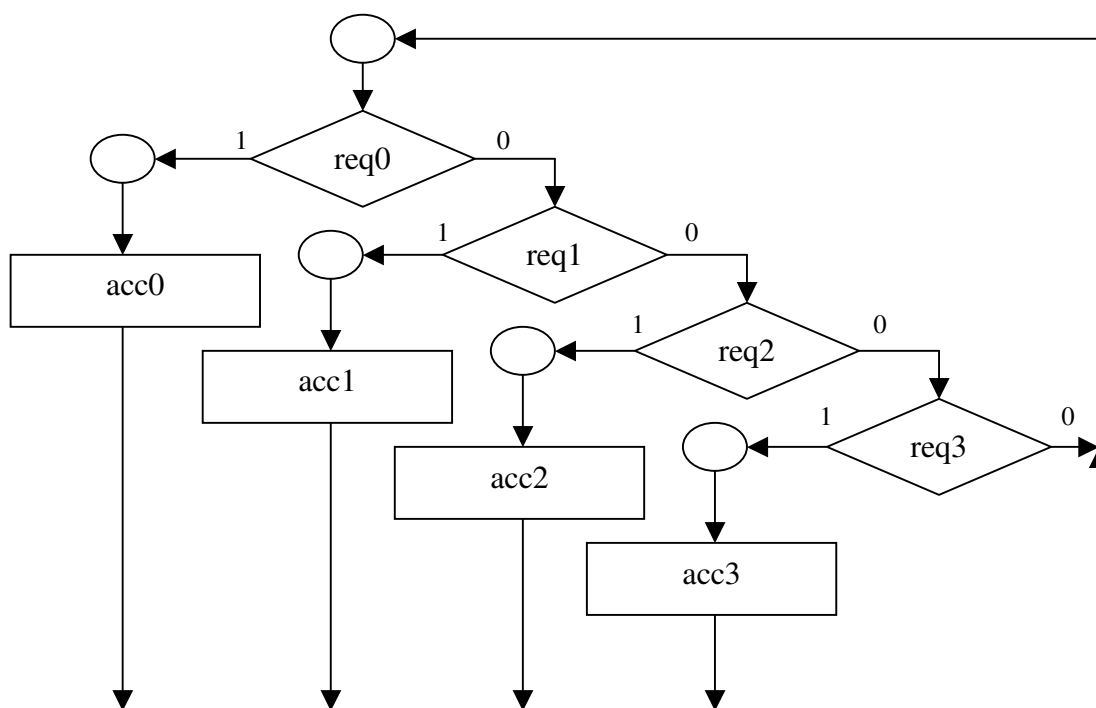2) Logica secventiala a unitatii de comanda.



4) Logica de comanda a multiplexoarelor din blocul de insumare a datelor.

$$sel0 = acc0$$

$$sel1 = acc0 \cdot req1 \cdot eP0P1 + acc1$$


$$sel2 = acc0 \cdot req2 \cdot eP0P2 + acc1 \cdot req2 \cdot eP1P2 + acc2$$

$$sel3 = acc0 \cdot req3 \cdot eP0P3 + acc1 \cdot req3 \cdot eP1P3 + acc2 \cdot req3 \cdot eP2P3 + acc3$$

5) Logica de acknowledge pentru procesoare.

$$acki = seli$$

6) Logica de multiplexare a adreselor.

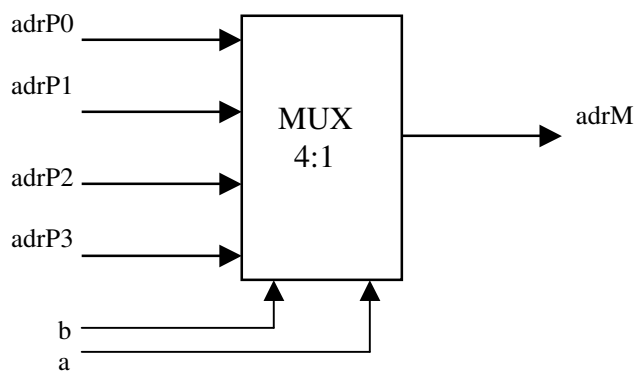

acc0	acc1	acc2	acc3	b	a
1	X	X	X	0	0
0	1	X	X	0	1
0	0	1	X	1	0
0	0	0	1	1	1

$$b = \overline{acc0} \cdot \overline{acc1} \cdot acc2 + \overline{acc0} \cdot acc1 \cdot \overline{acc2} \cdot acc3$$

$$a = \overline{acc0} \cdot acc1 + \overline{acc0} \cdot \overline{acc1} \cdot \overline{acc2} \cdot acc3$$